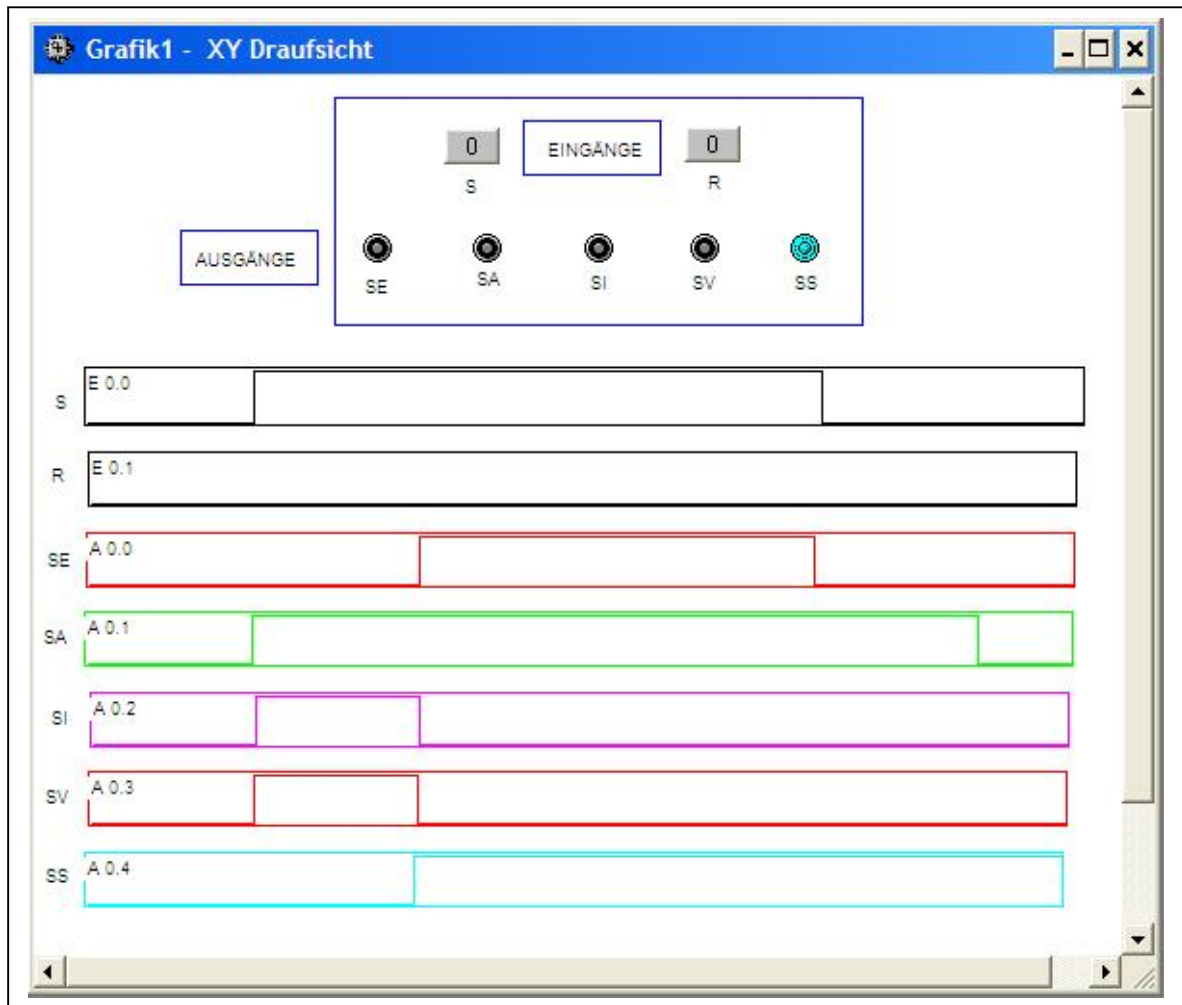



Auf den folgenden Seiten wird die Charakteristik der verschiedenen Step 7-Timer beim Anschalten der logischen 1 am S- bzw. R-Eingang dargestellt.
Die Abbildungen sind screenshots eines TrySim-Aufbaus.

Dauer-1 an S




Verzögerungszeit: \longleftrightarrow


Dauer-1 an S, danach Rücksetzimpuls (1 an R)

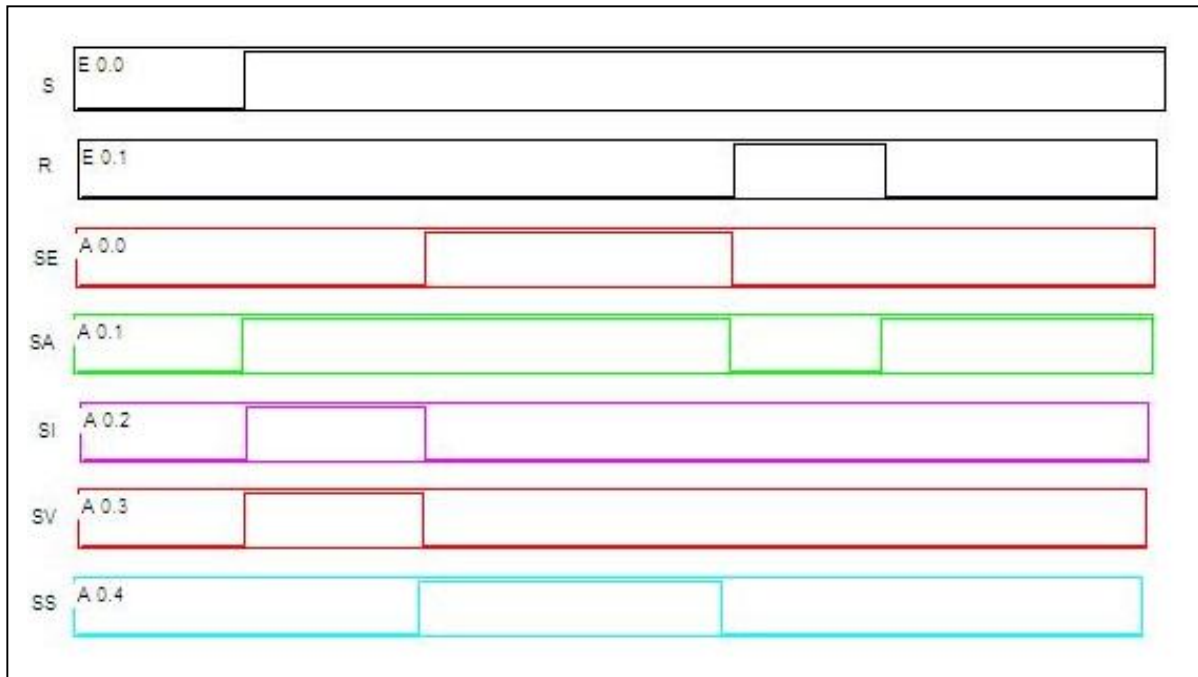Verzögerungszeit: \longleftrightarrow

Dauer-1 an S, danach Rücksetz-1 an R

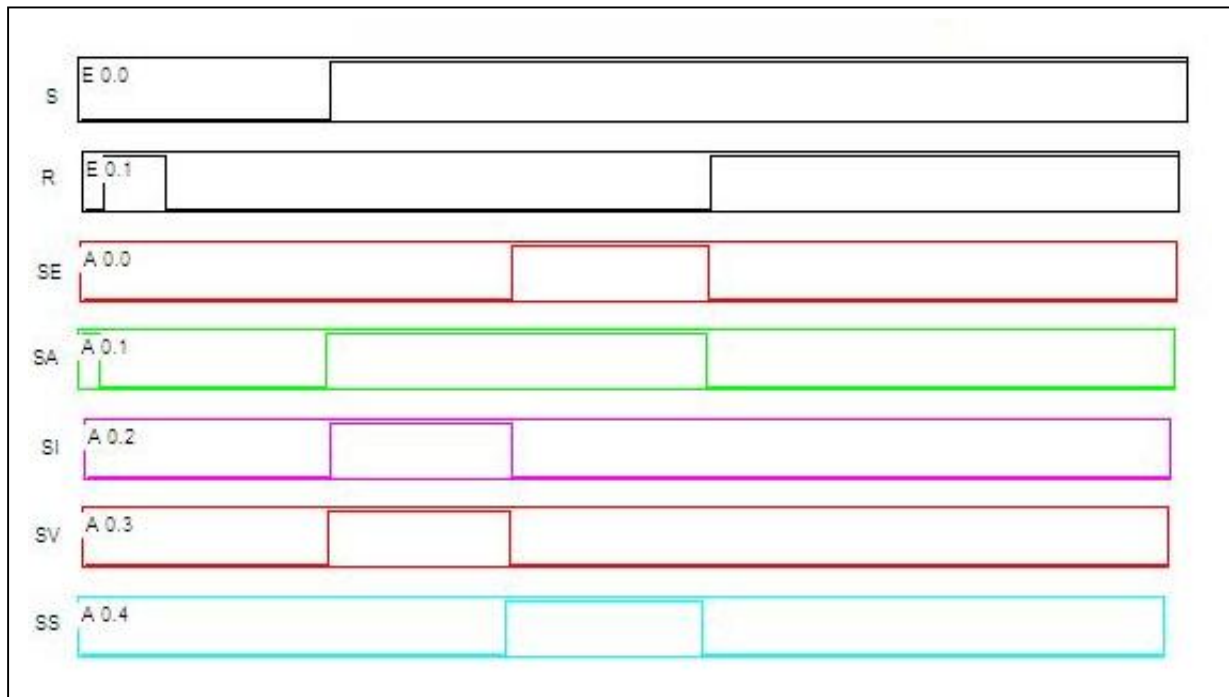
Verzögerungszeit: \longleftrightarrow

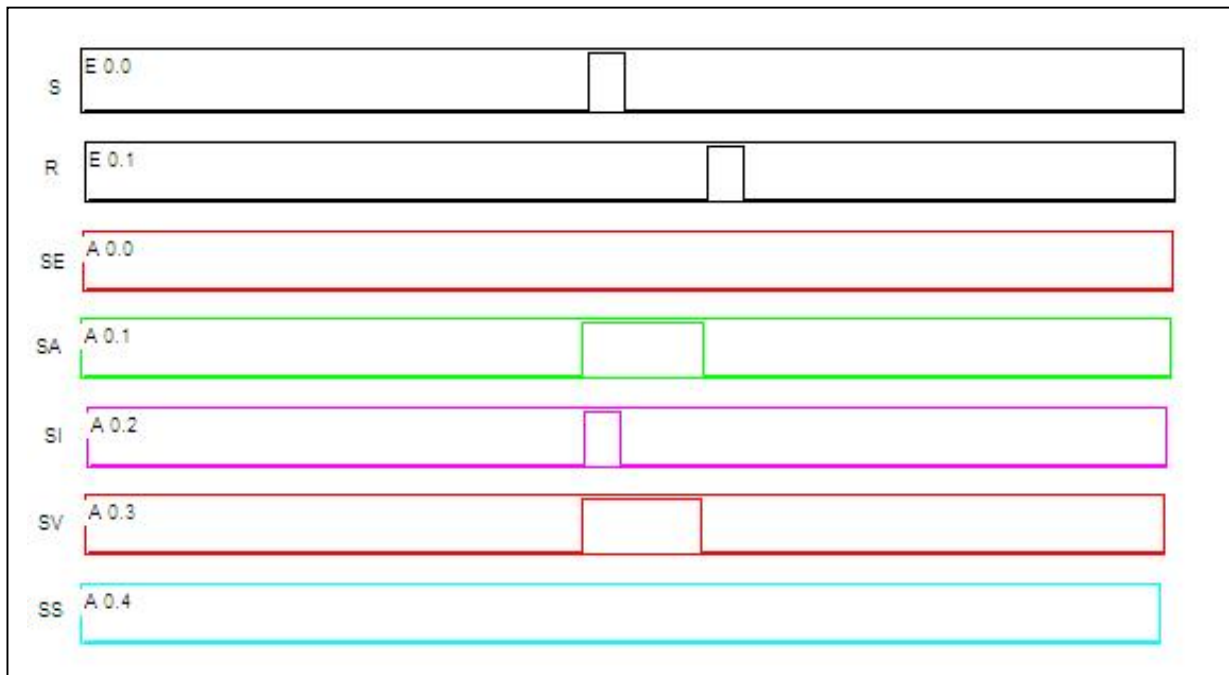Impuls an S; danach Impuls an R innerhalb der Verzögerungszeit



Verzögerungszeit: ←→

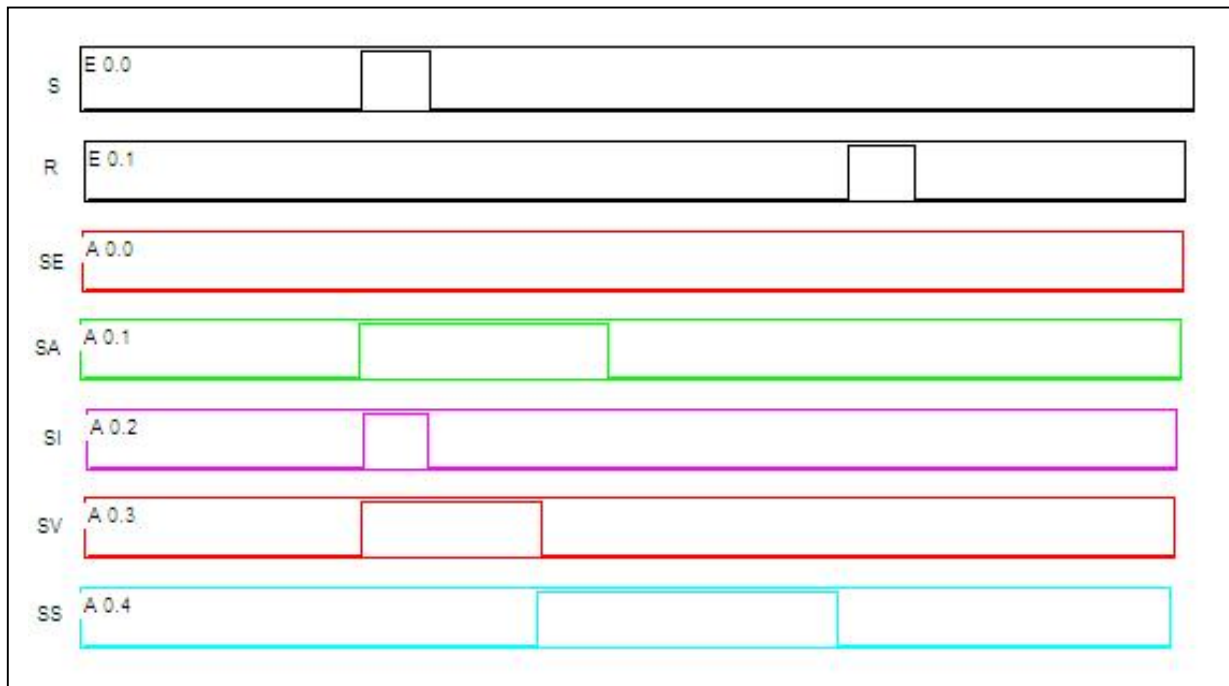Impuls an S; nach Ablauf der Verzögerungszeit Impuls an R



Verzögerungszeit: \longleftrightarrow